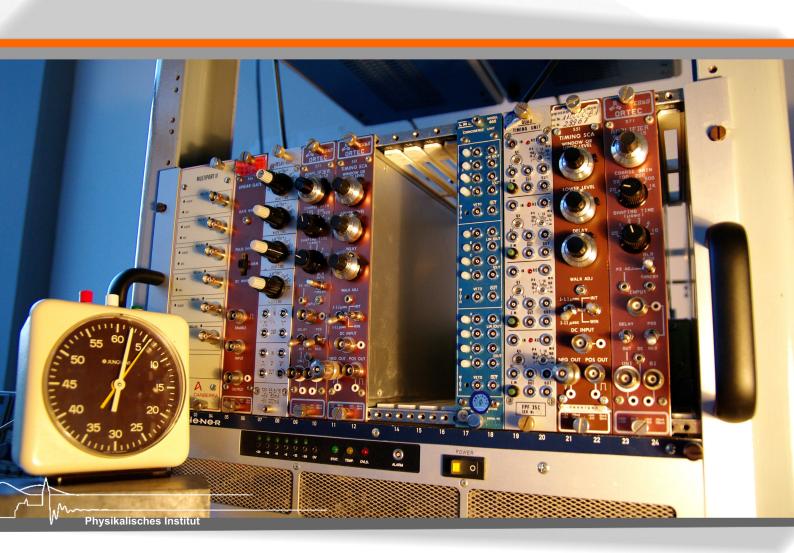


Versuchsanleitung

Fortgeschrittenen Praktikum

Szintillationszähler



М.Кöhlі (4/2011)

Szintillationszähler

Institut für Mathematik und Physik Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

26. Juni 2011

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort zum Versuch	1
2	Vorkenntnisse	1
3	Aufgabenstellung	2
4	Versuchsdurchführung	3
5	Versuchsaufbau	3
6	Geräteliste	4
7	Literatur	5
8	Anhang	6
	8.1 Beispielgrafik zur Darstellung der Signalformen	6
	8.2 Zerfallskette	6
	8.3 Zusatzinformationen zum Szintillationszähler	7

1 Vorwort zum Versuch

Der Versuch macht mit einer modernen Analysemethode bekannt. Verschiedene Präparate - Gammastrahler - werden hinsichtlich ihrer Wechselwirkung mit Materie untersucht und die dabei entstehenden charakteristischen Spektren gedeutet.

2 Vorkenntnisse

- α und β -Zerfall, Gammastrahlung von Kernen
- Zerfallskaskaden
- Wechselwirkung von Quanten mit Materie
- Wirkungsweise von Szintillationszählern und Photomultipliern
- Grundlagen der Elektronik
- Zufällige Koinzidenzen

Bemerkung:

Zur Vorbereitung auf diesen Versuch steht Ihnen im Versuchsordner eine Staatsexamensarbeit zur Verfügung.

Desweiteren eine Staatsexamensarbeit im Internet

'Praktika-Organisation-Lange Halbwertszeiten',

Dies ist eine Arbeit, die beide Versuche beinhaltet.

Für die Durchführung und Auswertung dieses Versuchs halten Sie sich aber bitte ausschließlich an dieses Dokument.

3 Aufgabenstellung

- 1. Fertigen Sie ein Blockschaltbild des Versuchs an.
- 2. Betrachten Sie den radioaktiven Zerfall von ¹⁵²Eu.

Vergleichen Sie die Signallängen des NaJ-Szintiliationszählers mit denen des Plastikszintillationszählers. (Betriebsspannung NaJ: $U=625\,\mathrm{V}$, Plastik: $U\approx1900\,\mathrm{V}$)

Betrachten Sie auf dem Oszilloskop die Signale des NaJ-Szintiliationszählers nach dem

- (a) Photomultiplier
- (b) Amplifier (unipolarer und bipolarer Ausgang)
- (c) Single Channel Analyzer (SCA)
- (d) Gate and Delay Generator

Bestimmen Sie die zeitliche Verzögerung des Signals zwischen dem Eingang des Amplifiers und dem

- (a) unipolaren Ausgang des Amplifiers
- (b) bipolaren Ausgang des Amplifiers
- (c) Ausgang des SCAs
- 3. Beobachten und diskutieren Sie verschiedene Einstellungen der NIM-Geräte (Verstärkungsfaktoren, shaping time, ...). Finden Sie geeignete Einstellungen und stellen Sie die Signalverläufe in einem Diagramm wie in Abbildung 4 dar. Nehmen Sie die γ -Spektren der Präparate ²²Na, ⁶⁰Co und ¹⁵²Eu mit einer Messdauer von jeweils 30 min auf. Nach einer Untergrundskorrektur wird anschließend anhand der bekannten Energien der intensiven Linien in den drei Spektren die Kanal-Energie-Eichung des Multi Channel Analyzers durchgeführt.
- 4. Nehmen Sie das γ -Spektrum des RdTh-Präparates (228 Th) mit einer Messdauer von 180 min auf. Bestimmen Sie nach einer Untergrundskorrektur des Thoriumspektrums die Energien der auftretenden Linien und interpretieren Sie ihren Ursprung. Bestimmen Sie für das 228 Th-Präparat die gemessenen Intensitäten und korrigieren Sie mit Hilfe der Ausbeutekurve für den 3×3 " NaJ-Kristall. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit den aus der Kemkartei berechneten Intensitäten.
- 5. Führen Sie eine Untergrundsmessung von 180 min durch. Bestimmen Sie die Energie der auftretenden intensiven Linie und interpretieren Sie ihren Ursprung.
- 6. Bestimmen Sie das optimale Delay zwischen beiden Szintillationszählern. Messen Sie mit diesem Delay bei ²²Na die 'Winkelkorrelation' der zwei 511 keV Vernichtungsphotonen. Wählen Sie dazu eine sinnvolle Messdauer pro Winkeleinstellung. Berücksichtigen Sie durch eine weitere Messung die Anzahl zufälliger Koinzidenzen.

4 Versuchsdurchführung

- 1. Passen Sie durch die Wahl ihrer Verstärkung die Pulshöhe für die höchste γ -Energie (2,61 MeV) an den dynamischen Bereich der 10 V-direkt Einstellung des Multi Channel Analyzers an. Dabei ist zu beachten, dass etwa bei Kanal 7000 der Amplifier in Sättigung geht, die γ -Energie von 2,61 MeV also einer Kanalnummer zwischen 6000 und 6500 zugeordnet wird.
- 2. Der Multi Channel Analyzer (MCA) im PC stellt besondere Anforderungen an das Gatesignal (TTL). Während dieses Zeitintervalls soll das positive Eingangsanalogsignal ansteigen und das Maximum erreichen. Die Mindestlänge des Gates beträgt 2μs. Damit das Maximum bei einer Shapingzeit von 2μs erreicht wird, sollte das Gatesignal eine Länge von 5μs haben. Die Länge des Gatesignals wird im Gate & Delay Generator eingestellt, dessen Eingang mit dem positiven Ausgang (TTL) des SCAs verbunden wird. Der SCA erhält sein Eingangssignal von dem bipolaren Ausgang des Amplifiers (das bipolare Signal steigt schneller an als das unipolare Signal).

5 Versuchsaufbau

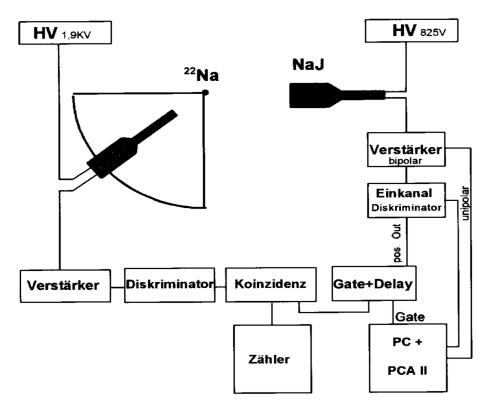


Abbildung 1: Schematischer Aufbau des Versuches

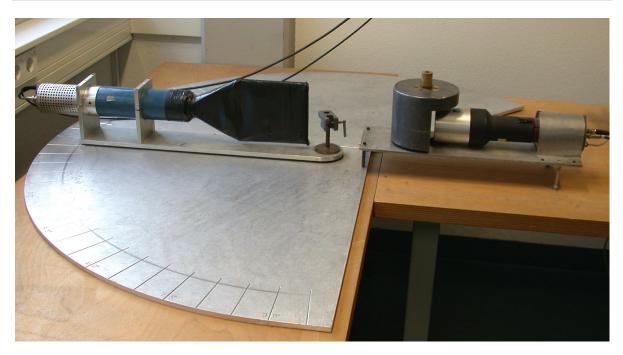


Abbildung 2: Beide Szintillationszähler, Winkelkreis und Probenhalter (Bleiblock, Mitte))



Abbildung 3: 1) und 2) Verstärker und Einkanalanalysator Szintillator A 3) und 4) Verstärker und Einkanalanalysator Szintillator B 5) Delay-Generator 6) Koinzidenzeinheit 7) Timing Unit 8) Zähler 9) Linear Gate 10) Multichannelanalyzer

6 Geräteliste

7 Literatur

Staatsexamensarbeiten

• Kotyk, T.: Gammaspektroskopie mit Szintillationszählern; aus Versuche zur Radioaktivität, Zulassungsarbeit Lehramt, Universität Freiburg, 2005

Weiterführende Literatur

- BÄCHMANN, K.: Messung radioaktiver Nuklide, Wiley, 1970, Seite 7-12 u. 43-48 (K28)
- EVANS, R.D.: *The Atomic Nucleus*, Krieger Publishing Company, 1982, Kapitel 1 und 6, Seite 477 (K8)
- FÜNFER, E.; NEUERT, H.: Zählrohre und Szintillationszähler, Braun, 1954, Kapitel II D und III E (KE 13)
- Kohlrausch, F.: Praktische Physik, Band II Elektrizität und Magnetismus, Korpuskeln und Quanten, Teubner, Stuttgart, 1962 (PR2)
- MARMIER, P.: Kernphysik, Band I, Verlag der Fachvereine Zürich, 11. Auflage, 1985, Seite 22-50, 97-154, 263-294 u. 706-713 (K42)
- RIEZLER, W.: Einführung in die Kemphysik, Oldenbourg, 6. Aufl., 1959, Seite 78-86 (K2)
- Schpolski, E.W.: Atomphysik Band II, Deutscher Verlag der Wissenschaften, 13. Aufl., 1985, Seite 284, (AA23)
- SIEGBAHN, K.: Alpha-, Beta- and Gamma-ray Spectroscopy, Vol. I, Elsevier Pub. Co., inc, 1968, Seite 253 ff. (K46)
- Tait, W.H.: Radiation Detection, Butterworths, 1980 (KB 96)

8 Anhang

8.1 Beispielgrafik zur Darstellung der Signalformen

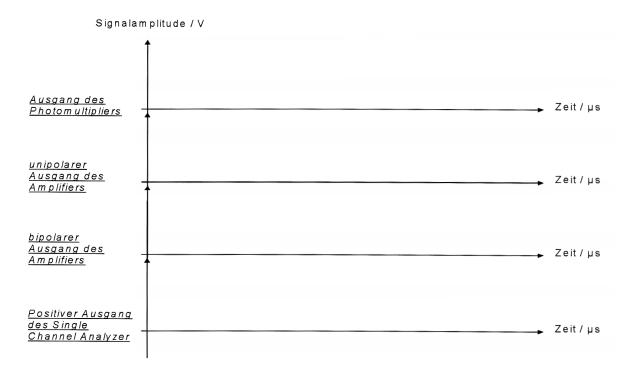


Abbildung 4: Darstellung der Signale an den Ausgängen der NIM-Elektronik

8.2 Zerfallskette

Thorium228-Zerfallskette

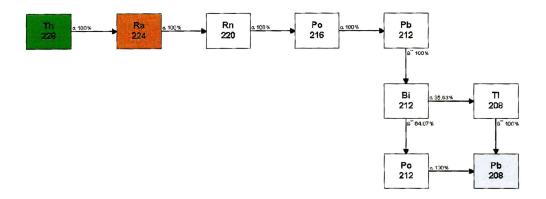


Abbildung 5: Zerfallskette ausgehend von 228 Th

8.3 Zusatzinformationen zum Szintillationszähler

:

